

Lucrarea de laborator nr. 3

Minimizarea funcțiilor logice și elaborarea schemei electrice principale

Scopul lucrării:

1. Obținerea deprinderilor de minimizare a funcțiilor logice.
2. Obținerea deprinderilor de construire a schemelor electrice principale.

Experimentul nr. 1. Proiectarea schemei electrice numerice principale

1.1. De completat tabelul de adevăr și de minimizat (prin metoda Karnough) funcțiile logice prezentate în următorul tabel (studentul alege varianta funcției logice conform numărului de ordine din registrul grupei academice).

Nr. d/o	Funcția logică
1.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)$
2.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)$
3.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63)$
4.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)$
5.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60)$
6.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 60)$
7.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57)$
8.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 62, 63)$
9.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 62, 63)$
10.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,$

	26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 55, 62)
11.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 52, 54)$
12.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 59)$
13.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54)$
14.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 60)$
15.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49)$
16.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 62, 63)$
17.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)$
18.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55)$
19.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57)$
20.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59)$
21.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)$
22.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(0, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)$
23.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(0, 1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61)$
24.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60)$
25.	$f(a,b,c,d,e,f) = \sum(4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)$

1.2. Construiți schema electrică principală conform funcției logice minimizate.

1.3. Comparați numărul de elemente logice necesare pentru elaborarea schemei electrice pînă la minimizare și după minimizare.

1.4. Controlați funcționalitatea schemei electrice principale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER.

Experimentul nr. 2. Elaborarea schemei electrice logice din elemente ȘI-NU

2.1. Transformați funcția logică minimizată (obținută în experimentul nr. 1), utilizînd teorema de Morgan, în funcție care conține numai operații logice ȘI-NU.

2.2. Construiți schema electrică a funcției logice obținută în punctul 2.1.

2.3. Controlați funcționalitatea schemei electrice principale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER.

Experimentul nr. 3. Elaborarea schemei electrice logice din elemente SAU-NU

3.1. Transformați funcția logică minimizată (obținută în experimentul nr. 1), utilizînd teorema de Morgan, în funcție care conține numai operații logice SAU-NU..

3.2. Construiți schema electrică a funcției logice obținută în punctul 3.1.

3.3. Controlați funcționalitatea schemei electrice principale cu ajutorul dispozitivului LOGIC CONVERTER

Lucrarea de laborator se finalizează cu un raport, ce va conține:

1. Numărul și denumirea lucrării de laborator.
2. Numele, pronumele studentului, codul grupei academice,
3. Denumirea experimentelor.
4. Fiecare experiment va conține schemele electrice construite și tabelele de adevăr cu datele primite în urma măsurărilor.
5. Concluzii referitor la rezultatele obținute.

Întrebări de control

La prezentarea raportului trebuie să fiți capabili să răspundeți la următoarele întrebări de control:

1. Definiți noțiunea de formă complet normală dizjunctivă (conjunctivă) a funcției logice.
2. Definiți noțiunea de mintermen (maxtermen).

3. Numiți metodele de minimizare a funcțiilor logice.
4. Ce proprietăți au tabelele Karnough?
5. Care sînt etapele minimizării funcției logice prin metoda Karnough?
6. Ce avantaje are dispozitivul numeric, construit conform funcțiilor logice minimizate, în comparație cu dispozitivul numeric, construit conform funcțiilor logice neminimizate.